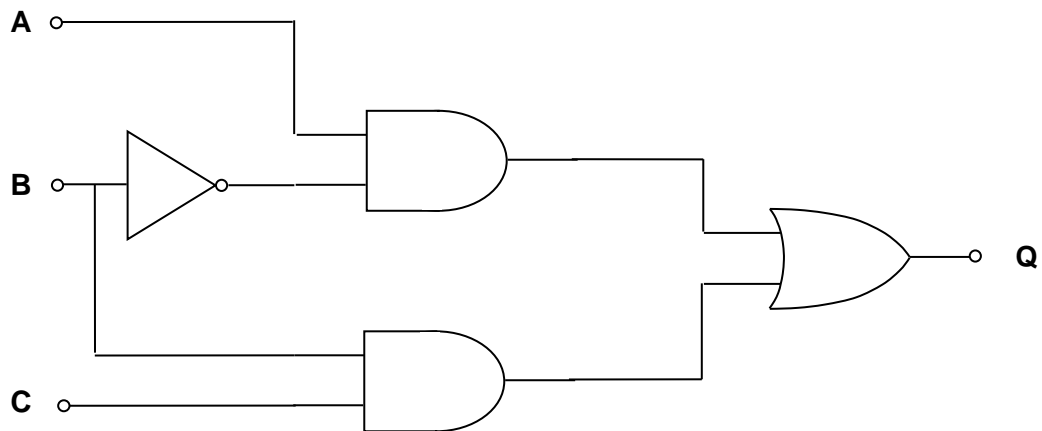


# Draw Circuit Diagram from Boolean Expression Key

1.  $Q = A\bar{B} + B.C$



2.  $Q = \overline{A+B} + \overline{A}.(C+B)$

