

Draw Circuit Diagram from Boolean Expression

1. $Q = A\bar{B} + B.C$

2. $Q = \overline{A+B} + \bar{A}.(C+B)$